

Elektronika cyfrowa

Elektronika cyfrowa jest dziedziną elektroniki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów cyfrowych przy użyciu układów cyfrowych.

Układy cyfrowe

to rodzaj **układów_elektronicznych** w których sygnały napięciowe przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przypisywane są wartości liczbowe. Najczęściej liczba poziomów napięć jest równa dwa, a poziomom przypisywane są cyfry 0 i 1, wówczas układy cyfrowe realizują operacje zgodnie z algebrą Boola i z tego powodu nazywane są też **układami logicznymi** gdzie 0 to „false”, a 1 to „true”.

System dziesiętny (arabski).

W tym systemie do zapisu liczby używamy cyfr **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**, w którym każda pozycja cyfr składających się na liczbę jest określona kolejną potęgą dziesiątki (a po prawej stronie są cyfry z najmniejszą wagą pozycji). Zapis liczby tworzymy z cyfr będących do dyspozycji w danym systemie. Na przykład liczba 2457 przedstawiona w systemie dziesiętnym to będzie:

10^3	10^2	10^1	1	waga pozycji jako potęga Dziesiątki
1000	100	10	1	waga pozycji liczb systemu dziesiętnego
2	4	5	7	liczba dziesiętna

$$7 \times 10^0 + 5 \times 10^1 + 4 \times 10^2 + 7 \times 10^3 = 2457$$

System dwójkowy (binarny)

W systemie binarnym do zapisu liczby używamy cyfr **0 i 1**, w którym każda pozycja cyfr składających się na liczby jest określona kolejną potęgą dwójki (a po prawej stronie, jak w systemie dziesiętnym są cyfry z najmniejszą wagą pozycji).

Zapis liczby binarnej (liczby dwójkowej) tworzymy z cyfr będących do dyspozycji w systemie binarnym. Na przykład liczba 11010 w systemie binarnym będzie przedstawiona jako :


2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	waga pozycji jako potęga Dwójki
64	32	16	8	4	2	1	waga pozycji liczb systemu dwójkowego
0	0	1	1	0	1	0	liczba binarna

$$0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^6 = 26$$

Przykład: system ósemkowy

$$204 = \dots\dots$$


Transmisja sygnałów

 


Przetwarzane sygnału analogowego na cyfrowy

Realizowane jest w przetwornikach analogowo cyfrowych A/C (A/D)

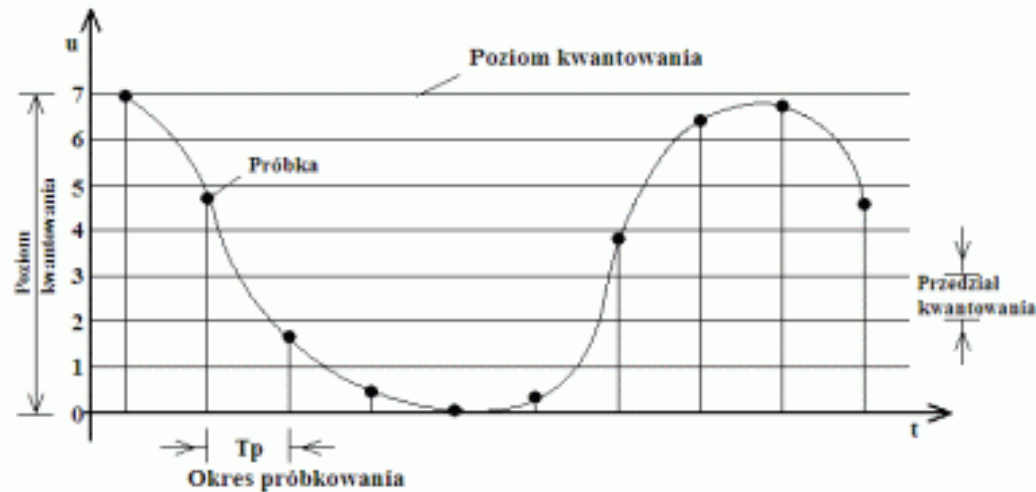Przetwarzanie i kodowanie sygnału analogowego na cyfrowy



Próbkowanie
sygnału analogowego

 

Kwantowanie
próbek

Kodowanie
próbek


Próbkowanie sygnału analogowego, kwantowanie i kodowanie próbek

Przetwarzane sygnału cyfrowego na analogowy


Realizowane jest w przetwornikach cyfrowo analogowych C/A (D/A)

Rozdzielczość przetwarzania sygnału

cyfrowy

 


3
2
1
0

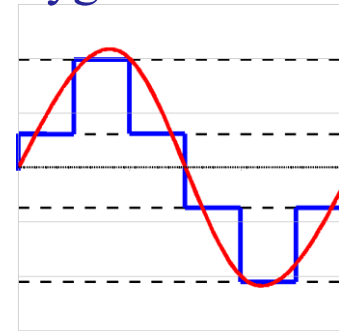

11
10
01
00

2 bitowe


7
6
5
4
3
2
1
0

 

111
110
101
100
011
010
001
000

3 bitowe


16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 

1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000

4 bitowe


fig. 1

 

Conversion A-D




fig. 2

 


Conversion D-A



fig. 3

 

Schemat przetwarzania sygnału

 

Algebra Boole'a

Algebra Boole'a to system formalny złożony z niepustego zbioru z dwoma wyróżnionymi elementami: 0 (fałsz) i 1 (prawda), na którym są określone następujące podstawowe działania:


- iloczyn logiczna $A \bullet B$ (I, AND)
- suma logiczna $A + B$ (LUB, OR)
- negacja $\overline{A}$ (NIE, NOT)

Dwa pierwsze działania (iloczyn i suma) są dwuargumentowe, zaś negacja jest operacją jednoargumentową.


Bramki logiczne (funktory)

Symbol	Funkcja
	Bufor wzmacniający, nie zmienia stanu sygnału
 	Negacja, NIE , NOT
	Suma logiczna, alternatywa, LUB , OR
	Iloczyn logiczny, koniunkcja, I , AND
 	Zaprzeczona suma logiczna, NIE-LUB , NOR
 	Zaprzeczony iloczyn logiczny, NIE-I , NAND
	Suma modulo 2, WYŁĄCZNIE-LUB , EXCLUSIVE OR
	Zaprzeczona suma modulo 2, WYŁĄCZNIE-NIE-LUB , EXCLUSIVE NOR


Wzmacniacz

 


Bramka NOT

 


Bramka AND

 


Bramka NAND

 


Bramka OR

 


Bramka NOR

 



Bramka EXOR

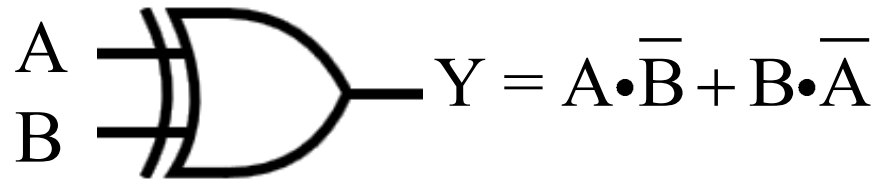

Bramka EXNOR

 

  Przykład układu TTL - układ scalony UCY7400



Dzięki łączeniu wyjść bramek z wejściami następnych możemy tworzyć układy logiczne

Układy logiczne (cyfrowe)


Układem logicznym nazywamy zbiór bramek logicznych połączonych ze sobą spełniający następujące założenia:

- żadne wyjście bramki lub wejście układu nie jest o połączone z innym wejściem układu lub wyjściem innej bramki,
- każde wejście bramki lub wyjście układu połączone jest z wejściem układu, wyjściem innej bramki lub stałym poziomem logicznym.

Cechy układów logicznych :


- posiada wejście i wyjście, – sygnały na wejściach i na wyjściach mogą przyjmować jedną z dwóch wartości (sygnał niski i wysoki)
- realizuje funkcję (użyteczną), – sygnał na wyjściu układu zależy od jego wejść oraz stanu wewnętrznego układu
- sygnały są dyskretnymi wartościami napięcia

Przykłady układów logicznych

 


A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	Y
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

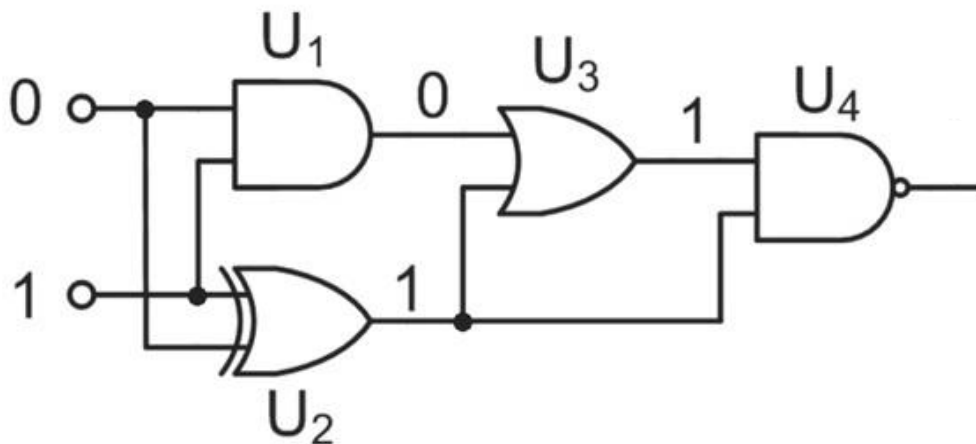Przykład funkcji AND zrealizowany z bramek NOR



Przykład funkcji EXOR

 

Rodzaje układów logicznych


Układ kombinacyjny. Wyjścia układu zależą wyłącznie od stanu sygnałów na wejściu układu

Układ sekwencyjny. Wyjścia układu zależą od aktualnego i przeszłych stanów na wejściu układu.


Układ asynchroniczny. Wejścia i wyjścia układu są czytane (obserwowane) w sposób ciągły.

Układ synchroniczny. Wejścia i wyjścia układu są czytane (obserwowane) w określonych chwilach czasowych.

Przykłady układów kombinacyjnych

 




A	B	C	D	Q
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

 

Przykłady układów sekwencyjnych

Przerzutniki synchroniczne i asynchroniczne.

**Przerzutnik
asynchroniczny typu RS**

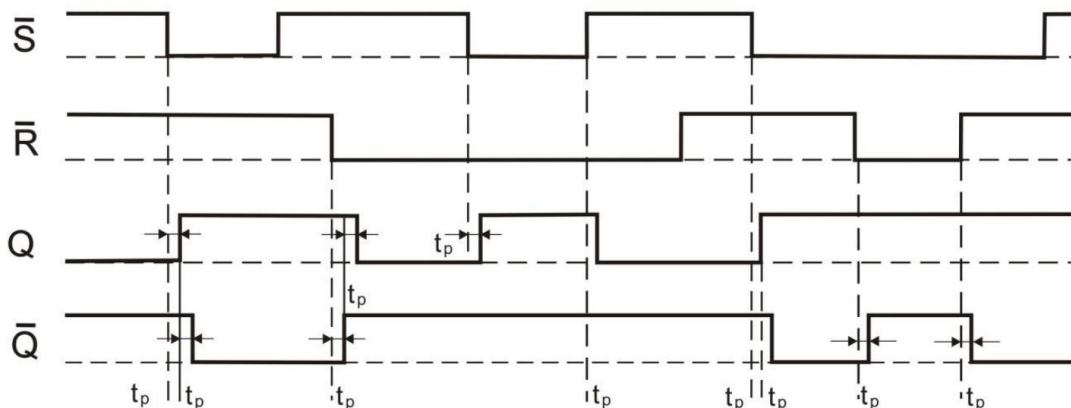
 
 


t_p - czas propagacji bramki.

Dla $RS = 00, 10, 01$ zależności jednoznaczne = 11, 01, 10

Dla $RS = 11$ – niejednoznaczne = 10 lub 01 zależnie od wcześniejszych stanów wyjściowych Q .

Przerzutnik synchroniczny typu D

   

Zastosowanie przerzutników: układy arytmetyczne, dzielniki, liczniki impulsów, pamięci, rejestry itp.